

HARDWARE / SOFTWARE- SCHNITTSTELLEN

Hardwareentwurf mit VHDL

23. Juni 2014
(Revision: 1341)

Prof. Dr. Steffen Reith

Theoretische Informatik
Studienbereich Angewandte Informatik
Hochschule **RheinMain**



Notizen

BASISSCHALTKREISE

Notizen

PRIORITÄTSENCODER

Ein **Prioritätsencoder** ermittelt die **Nummer** des aktiven Eingangs mit der **höchsten Priorität**. Eine Anwendung könnte die **Auswahl eines Interrupts** sein.

Implementiert werden soll ein Prioritätsencoder mit vier Request-Eingängen, wobei die Nummer des Eingangs die Priorität angibt:

```
1  entity pEncoder4 is
2  port (req : in std_logic_vector(4 downto 1);
3         idx : out std_logic_vector(2 downto 0));
4  end pEncoder4;
5
6  architecture Behavioral of pEncoder4 is
7  begin
8      idx <= "100" when (req(4)='1') else
9            "011" when (req(3)='1') else
10           "010" when (req(2)='1') else
11           "001" when (req(1)='1') else
12           "000";
13  end architecture;
```

Notizen

DECODER

Will man, abhängig von einer Binärzahl, genau ein Signal aktivieren, so wird dieser Schaltkreis **Decoder** bezeichnet.

Eine typische Anwendung ist die Implementierung von **Memory-Mapped I/O** oder die Erzeugung von **enable**-Signalen für eine gemultiplexte Ansteuerung der Siebensegmentanzeigen des Nexys-Boards.

```
1  entity Decoder4 is
2  port (idx : in std_logic_vector(2 downto 0);
3         o : out std_logic_vector(7 downto 0));
4  end Decoder4;
5
6  architecture Behavioral of Decoder4 is
7  begin
8      o <= "00000000" when "000" | "001" | "010" | "011",
9            "01000000" when "100",
10           "10000000" when "101",
11           "11000000" when others; -- inkl. "111"
12  end architecture;
```

Notizen

SYNCHRONES DESIGN

Sequentielle Schaltkreise benutzen **internen Speicher**, d.h. die Ausgabe hängt **nicht nur** von der Eingabe ab.

Um die Entwicklung von Schaltkreisen zu **vereinfachen** (z.B. den Clock Skew zu entschärfen, Vermeidung von Glitches), verwendet man das **synchrone Design**.

Bei der synchronen Methode werden **alle Speicherelemente** durch einen **globalen Takt kontrolliert / synchronisiert**. Alle **Berechnungen** werden an der steigenden (und/oder) fallenden **Flanke des Taktes** vorgenommen.

Das synchrone Design ermöglicht den Entwurf, Test und die Synthese von **großen** Schaltkreisen mit marktüblichen Tools. Aus diesem Grund wird in der Vorlesung diese Designmethode verwendet werden.


Notizen

SYNCHRONES DESIGN (II)

Unter **Clock Skew** versteht man den Versatz / Verzögerung von Taktsignalen durch **Laufzeitunterschiede**. Mit Hilfe von speziellen **Taktverteilungsnetzwerken** wird in einem FPGA (oder anderen synchronen Schaltkreisen) der Clock Skew **minimiert**.

Aus diesem Grund sollte keine (kombinatorische) Logik im Taktpfad sein, da dies zu ungleichmäßigen Laufzeiten führen kann.

 
Aufgrund unterschiedlicher Laufzeiten in den Signalpfaden und/oder Gattern können Signale **zeitlich verschoben** sein. Dabei kann es zu **ungewollten / ungültigen** sehr kurzen Signaländerungen kommen (engl. **Glitches**):



Notizen

SYNCHROME SCHALTKREISE

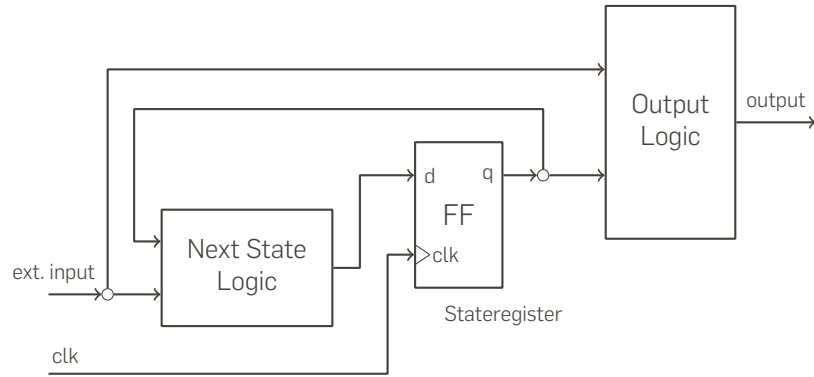Die Struktur von synchronen Schaltkreisen ist idealisiert wie folgt aufgebaut:



Notizen

BEISPIEL: FLIP-FLOP

```
1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3
4 entity ff is
5     port ( clk : in std_logic;
6           d   : in std_logic;
7           q   : out std_logic);
8 end entity;
9 architecture Behavioral of FF is
10 begin
11     ff : process (clk)
12     begin
13         if (rising_edge(clk)) then -- Warte steigende Flanke
14             q <= d; -- Eingang übernehmen
15         end if;
16     end process;
17 end architecture;
```

Hier ist die »Next State Logic« und die »Output Logic« trivial und es bleibt das nackte FlipFlop eines synchronen Systems. Da *d* nur an der Flanke übernommen wird, ist nur *clk* in der Sensitivitätsliste.

Notizen

REGISTER & COUNTER

Gruppirt man **mehrere** Flip-Flops zu einen Speicherelement, so erhält man ein **Register**.

Mit einem entsprechend breiten Register kann man einen **free-running counter** bauen, der die Basis für viele andere Schaltkreise bildet und einfach die Anzahl der **steigenden Flanken des Taktsignals zählt**.

```
1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.numeric_std.all;
4
5 entity freeBinCounter is
6
7     generic(N : integer := 8);
8
9     port (clk      : in  std_logic;
10          reset   : in  std_logic;
11          value   : out std_logic_vector(N - 1 downto 0));
12
13 end entity;
```

Notizen


FREE-RUNNING COUNTER

```
1 architecture Behavioral of freeBinCounter is
2
3     signal cnt_reg  : std_logic_vector(N - 1 downto 0);
4     signal cnt_next : std_logic_vector(N - 1 downto 0);
5
6     begin
7         process (clk, reset)
8         begin
9             if (reset = '1') then
10                cnt_reg <= (others => '0');
11            elsif (rising_edge(clk)) then
12                cnt_reg <= cnt_next; -- Change state on rising edge
13            end if;
14        end process;
15
16        -- Next state logic
17        cnt_next <= std_logic_vector(unsigned(cnt_reg) + 1);
18
19        -- Output logic
20        value <= cnt_reg;
21    end architecture;
```

Notizen

DAS ERGEBNIS DER SYNTHESE

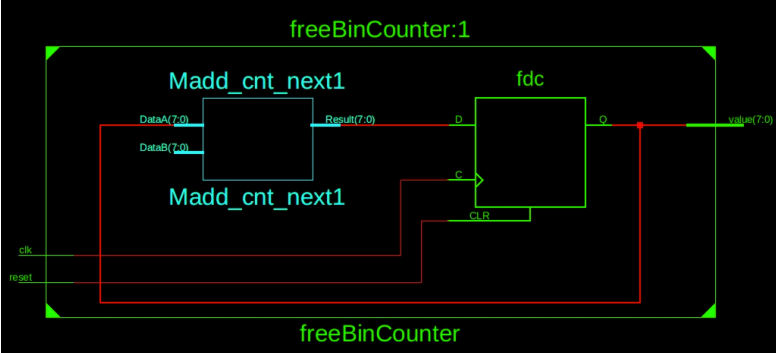Synthetisiert man die Beschreibung des »Free-running counter« mit Hilfe der Xilinx-Tools, so ergibt sich eine bekannte Struktur:




62

Notizen

THEORIE VS. PRAXIS

 Eine einfache Simulation zeigt das erwartete Ergebnis:



Die wirkliche (Post-Map) Welt sieht ein wenig anders aus




63

Notizen

THEORIE VS. PRAXIS (II)

 Der gleiche Simulationslauf mit höherer Zeitauflösung:



Notizen

EIN UNIVERSELLER COUNTER

Die parallele Anweisung (mit dem entsprechenden Port)

```
1 maxTick <= '1' when (cnt_reg = (others => '1'))  
2         else '0';
```

liefert einen Counter, der im letzten Takt vor dem **Überlauf** ein Flag liefert, das einen Takt lange 1 ist.

Baut man eine etwas kompliziertere »Next State Logic« ein, so erhält man einen universellen Zähler, der **vorwärts** und **rückwärts zählen**, den man **anhalten** und **laden** kann.

```
1 cnt_next <= std_logic_vector(unsigned(cnt_reg) + 1)  
2           when ((enable = '1') and (up = '1')) else  
3  
4           std_logic_vector(unsigned(cnt_reg) - 1)  
5           when ((enable = '1') and (up = '0')) else  
6  
7           data when (load = '1') else  
8  
9           cnt_reg;
```

Notizen

EIN MODULO-COUNTER

Interessant ist ein Zählerbaustein, der **immer wieder** bis zu einem **vorgegebenen Wert** zählt. Ein Anwendung hierfür könnte die Erzeugung eines HSYNC-Signals einer VGA-Schnittstelle sein.

```
1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.numeric_std.all;
4
5 entity modCnt is
6
7     generic(W : integer := 10; -- Width
8             M : integer := 800; -- Modulo
9             hsMin : integer := 656;
10            hsMax : integer := 751);
11
12     port(clk : in std_logic;
13          reset : in std_logic;
14
15          sync : out std_logic;
16
17          q : out std_logic_vector(W - 1 downto 0));
18 end modCnt;
```

Notizen

EIN MODULO-COUNTER (II)

```
1 architecture Behavioural of modCnt is
2     signal cnt_r : unsigned(W - 1 downto 0);
3     signal cnt_n : unsigned(W - 1 downto 0);
4 begin
5
6     process (clk, reset)
7     begin
8         if (reset = '1') then
9             cnt_r <= (others => '0');
10            elsif (rising_edge(clk)) then
11                cnt_r <= cnt_n; -- Change state on rising edge
12            end if;
13        end process;
14
15        -- Next state logic
16        cnt_n <= (others => '0') when (cnt_r = M - 1) else cnt_r + 1;
17
18        -- Output logic
19        q <= std_logic_vector(cnt_r);
20        sync <= '1' when ((cnt_r >= hsMin) and (cnt_r <= hsMax))
21                else '0';
22
23    end architecture;
```

Notizen

EIN SCHIEBEREGISTER

Oft sollen Daten **serialisiert/parallelisiert** werden. Eine Standardanwendung ist ein UART - Universal Asynchronous Receiver Transmitter (vgl. „serielle Schnittstelle“).

Hierzu verwendet man ein Schieberegister:

```
1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3
4 entity shiftReg is
5
6     generic(N : integer := 8);
7
8     port(clk : in std_logic;
9         reset : in std_logic;
10
11         mode : in std_logic_vector(1 downto 0);
12
13         d : in std_logic_vector(N - 1 downto 0);
14         q : out std_logic_vector(N - 1 downto 0));
15
16 end shiftReg;
```

Notizen

EIN SCHIEBEREGISTER (II)

```
1 architecture Behavioural of shiftReg is
2 signal dat_r, dat_n : std_logic_vector(N - 1 downto 0);
3 begin
4     process (clk, reset)
5     begin
6         if (reset = '1') then
7             dat_r <= (others => '0');
8         elsif (rising_edge(clk)) then
9             dat_r <= dat_n; -- Change state on rising edge
10        end if;
11    end process;
12
13    with mode select -- Next state logic
14        dat_n <= dat_reg when "00" -- NOP
15            d(0) & dat_r(N - 2 downto 0) when "01" -- Shift right
16            dat_r(N - 1 downto 1) & d(0) when "10" -- Shift left
17            d when "11" -- Load register
18
19    q <= data_r; -- Output logic
20 end architecture;
```

Ein Aufzählungstyp für mode erhöht die Lesbarkeit!

Notizen

EINE ANWENDUNG VON SCHIEBEREGISTERN

In der **Praxis prellen mechanische Kontakte**, d.h. die Eingabe wechselt sehr schnell zwischen '1' und '0' und erst nach einiger Zeit bleibt die Eingabe stabil. Mit Schieberegistern kann man dieses Verhalten unterdrücken:

```
1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3
4 entity debounce is
5   generic (preScale : natural := 10000);
6   port (clk      : in  std_logic;
7         input   : in  std_logic;
8         output  : out std_logic;
9         alarm   : out std_logic);
10 end debounce;
11
12 architecture Behavioral of debounce is
13   signal preCnt : integer range 0 to preScale := 0;
14   signal shReg  : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
```

Notizen

EINE ANWENDUNG VON SCHIEBEREGISTERN (II)

```
1 begin
2   process (clk)
3     begin
4       if (rising_edge(clk)) then
5         if (preCnt = 0) then
6           preCnt <= preScale;
7           if (shReg = "0000") then output <= '0'; end if;
8           if (shReg = "1111") then output <= '1'; end if;
9           if ((shReg = "1000") or (shReg = "0111")) then
10            alarm <= '1';
11          else
12            alarm <= '0';
13          end if;
14          shReg <= shReg(2 downto 0) & input;
15        else
16          preCnt <= preCnt - 1;
17        end if;
18      end if;
19    end process;
20 end architecture;
```

Notizen

EIN GENERISCHES REGISTERFILE

In einem Prozessor oder anderen komplexen Schaltkreisen müssen oft mehrere Werte zwischengespeichert werden. Hierfür kann ein Registerfile verwendet werden.

```
1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.numeric_std.all;
4
5 entity registerFile is
6
7     generic(wordSize := 32; -- number of bits in a register
8             adrSize := 5); -- number of address bits
9
10    port(clk, reset : in std_logic;
11         writeEnable : in std_logic;
12         wAdr : in std_logic_vector(adrSize - 1 downto 0);
13         wData : in std_logic_vector(wordSize - 1 downto 0);
14         rAdr : in std_logic_vector(adrSize - 1 downto 0);
15         rData : out std_logic_vector(wordSize - 1 downto 0));
16
17 end registerFile;
```

Notizen

EIN GENERISCHES REGISTERFILE (II)

```
1 architecture Behavior of registerFile is
2 type regFile_t is array (2**adrSize - 1 downto 0) of
3     std_logic_vector(wordSize - 1 downto 0);
4 signal regFile : regFile_t;
5 begin
6     process (clk,reset)
7     begin
8         if (reset = '1') then
9             regFile <= (others => '0'); -- Init the file
10        elsif (rising_edge(clk)) then
11            if (writeEnable = '1') then
12                regFile(to_integer(unsigned(wAdr))) <= wData;
13            end if;
14        end if;
15    end process
16
17    -- read port
18    rData <= regFile(to_integer(unsigned(rAdr)));
19 end architecture;
```

Leicht können weitere Read/Write-Ports hinzu gefügt werden.

Notizen

ENTPRELLUNG

Das Betätigen eines mechanischen Schalters / Tasters führt zu **ungewolltem kurzzeitigen Öffnen und Schließen** des Schaltkontakts.

Dieses Verhalten wird **prellen** genannt und kann zu einer falschen Erfassung von Schaltereignissen führen.

Der folgende Schaltkreis verwendet einen **binären Zähler**, um ein Eingangssignal erst dann weiter zu leiten, wenn klar ist, dass es sich um keine kurzzeitige Signaländerung handelt.

Dazu wird die folgende Schnittstelle verwendet:

```
1 entity debouncer is
2   -- Approx 10ms@100Mhz
3   generic (cntWidth : integer := 20);
4   port (clk      : in  std_logic;
5         sigRaw   : in  std_logic;
6         sigDeb   : out std_logic);
7 end debouncer;
```

Notizen

IMPLEMENTIERUNG: ENTPRELLUNG

```
1 architecture Behavioral of debouncer is
2   constant HIGH : std_logic_vector(w-1 downto 0) := (others => '1');
3
4   signal dCnt_r : std_logic_vector(w-1 downto 0) := (others => '0');
5   signal dCnt_n : std_logic_vector(w-1 downto 0);
6
7   signal deb_r : std_logic := '0';
8   signal deb_n : std_logic;
9
10 begin
11   state_logic : process (clk)
12   begin
13     -- Test auf steigende Flanke
14     if (rising_edge(clk)) then
15
16       -- Setze Zaehlerregister
17       dCnt_r <= dCnt_n;
18
19       -- Setze Register fuer entprelltes Signal
20       deb_r <= deb_n;
21     end if;
22   end process;
```

Notizen

IMPLEMENTIERUNG: ENTPRELLUNG (II)

```
1 next_state_logic : process(dCnt_r, sigRaw, deb_r)
2 begin
3
4     -- Teste entprelltes Signal und Eingabe auf Gleichheit
5     if (deb_r = sigRaw) then
6
7         -- Reset des Wartezaehlers
8         dCnt_n <= (others => '0');
9
10    else
11
12        -- Zähler erhöhen (prellen vermeiden)
13        dCnt_n <= std_logic_vector(unsigned(dCnt_r) + 1);
14
15    end if;
16
17 end process;
```

Notizen

IMPLEMENTIERUNG: ENTPRELLUNG (III)

```
1 debouncer : process(dCnt_r, sigRaw, deb_r)
2 begin
3
4     -- Test auf groessten Zaehlerwert
5     if (dCnt_r = HIGH) then
6
7         -- Eingabe merken
8         deb_n <= sigRaw;
9
10    else
11
12        -- Aktuelles entprelltes Signal nicht aendern
13        deb_n <= deb_r;
14
15    end if;
16
17 end process;
18
19 -- Entprelltes Signal ausgeben
20 sigDeb <= deb_r;
21
22 end architecture;
```

Notizen

LATCHES IN SYNCHRONEN SCHALTKREISEN

Die `process`-Anweisung führt bei **unsachgemäßer Benutzung** zu Problemen, denn es können **unbeabsichtigt Speicherelemente** eingebaut werden („**Latches**“).

Der **Grund** hierfür ist, dass der VHDL-Standard garantiert, dass Signale die **keine Zuweisung** erfahren ihren **alten Wert** behalten.

Latches sind nicht flankengesteuert, sondern pegelabhängig. Dies kann zu **undefinierten Zuständen** führen. Kurz: **Latches** in synchronen Schaltkreisen immer **vermeiden!**

Kochrezept zur Vermeidung von Latches:

- Alle (relevanten) Eingabesignale werden in der Sensitivitätsliste aufgeführt
- Alle `if`-Anweisungen haben auch `else`-Zweige
- Jedem Signal wird in jedem Zweig ein Wert zugewiesen (oder man arbeitet mit Defaultwerten)

Notizen

BEISPIEL: LATCHES

```
1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3
4 entity LL is
5     port(a : in std_logic;
6          b : in std_logic;
7
8          eq : out std_logic;
9          gt : out std_logic);
10 end LL;
11
12 architecture Behavioral of LL is
13 begin
14     process (a) -- b fehlt in der Sensitivitätsliste
15     begin
16         if (a > b) then -- eq bekommt keinen Wert
17             gt <= '1';
18         elsif (a = b) then -- gt bekommt keinen Wert
19             eq <= '1';
20         end if; -- Es gibt keinen else-Zweig
21     end process;
22 end architecture;
```

Notizen

BEISPIEL: LATCHES (II)

Bei der Synthese des letzten Beispiels erzeugen die Xilinx-Tools (ISE 14.7) die **folgenden Warnungen**:

xst		HDLCompiler:92 - "/home/streit/src/VHDL/Latch/LL.vhd" Line 28: b should be on the sensitivity list of the process	New
xst		HDLCompiler:92 - "/home/streit/src/VHDL/Latch/LL.vhd" Line 32: b should be on the sensitivity list of the process	New
xst		Xst:737 - Found 1-bit latch for signal <eq>. Latches may be generated from incomplete case or if statements. We do not recommend the use of latches in FPGA/CPLD designs, as they may lead to timing problems.	New
xst		Xst:1710 - FF/Latch <eq> (without init value) has a constant value of 1 in block <LL>. This FF/Latch will be trimmed during the optimization process.	New
xst		Xst:1710 - FF/Latch <eq> (without init value) has a constant value of 1 in block <LL>. This FF/Latch will be trimmed during the optimization process.	New

Notizen

Notizen
