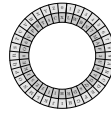




Hochschule **RheinMain**  
University of Applied Sciences  
Wiesbaden Rüsselsheim



# HARDWARE / SOFTWARE- SCHNITTSTELLEN

Hardwareentwurf mit VHDL

23. Juni 2014  
(Revision: 1341)

Prof. Dr. Steffen Reith

Theoretische Informatik  
Studienbereich Angewandte Informatik  
Hochschule **RheinMain**



Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

ENDLICHE AUTOMATEN MIT VHDL

## ENDLICHE AUTOMATEN MIT VHDL

Ein **endlicher Automat** (engl. >finite state machine<, kurz: **FSM**) modelliert ein bestimmtes Verhalten mit Hilfe einer (endlichen) Menge von **Zuständen** und mit **Übergängen** zwischen diesen.

Im Gegensatz zu den einfachen endlichen Automaten werden im Hardwareentwurf so genannte **Transducer**, verwendet die mit Hilfe der **Eingabe** und des **aktuellen Zustands** die jeweiligen **Ausgaben generieren**.

Man unterscheidet **Moore-** und **Mealy-Automaten**, wobei man die Mealy-Automaten als Verallgemeinerung der Moore-Automaten auffassen kann.

- **Moore**-Automat: Die Ausgabe wird **nur** in Abhängigkeit vom aktuellen Zustand erzeugt.
- **Mealy**-Automat: Die Ausgabe wird in Abhängigkeit von Zustand **und** aktueller Eingabe erzeugt.

81

Notizen

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---
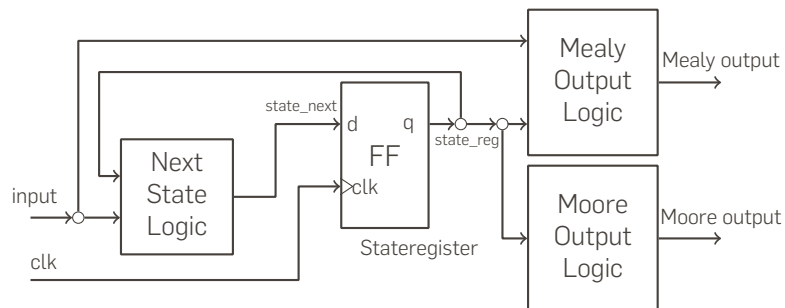
## DIE STRUKTUR EINES SYNCHRONEN FSM

Synchrone FSMs sind idealisiert wie folgt aufgebaut:



Die obige Struktur zeigt, dass Moore-Automaten eine zum **Takt synchrone Ausgabe** erzeugen.

In der Praxis werden allerdings auch Mischformen von Moore- und Mealy-Automaten verwendet.

82

Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---







## ALTERNATIVE (LAUFLICHT): SEPARATE PROZESSE

Beobachtung: Ist das State-Diagramm erstellt, so ist die Umsetzung in eine Implementierung nahezu mechanisch.

Ist der Automat verhältnismäßig groß oder unübersichtlich, so kann man **Ausgabe** und **next-state Logik** auch trennen.

Next-state Logik:

```
1  next_state_proc : process (state_reg)
2  begin
3      case state_reg is
4          when q0 =>
5              state_next <= q1;
6          when q1 =>
7              state_next <= q2;
8
9              ....
10
11         end case;
12     end process;
```

89

Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## ALTERNATIVE: SEPARATE PROZESSE (II)

Output Logik:

```
1  next_state_proc : process (state_reg)
2  begin
3      case state_reg is
4          when q0 =>
5              leds <= "10000000"; -- Moore Ausgabe
6          when q1 =>
7              leds <= "01000000"; -- Moore Ausgabe
8
9              ....
10
11         end case;
12     end process;
```

Größere Automaten kann man auch mit speziellen graphischen Tools beschreiben, die dann den benötigten VHDL-Code erzeugen.

90

Notizen

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---
 
## MEALY - AUTOMATEN

Ein Mealy-Automat ermittelt den Output mit Hilfe des Zustandes **und** der Eingabe. Aus diesem Grund werden die **Übergänge** eines Mealy-Automaten zusätzlich mit der Ausgabe beschriftet.



Dabei bedeutet die **Kantenbeschriftung in / out**: Zustandswechsel von q0 nach q1, wenn die Eingabe in vorliegt. Gebe bei dem Zustandswechsel out aus.

Aufgrund der Struktur eines Mealy-Automaten muss die Änderung der Ausgabe **nicht synchron** zum Takt sein (z.B. wenn sich die Eingabesignale ändern, so dass die Ausgabe den Pegel wechselt).

91

Notizen

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---
 
## BEISPIEL: MEALY - AUTOMATEN

Der folgende Automat erkennt **steigenden Flanken** in dem Signal **data**:



```

1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3
4 entity edgeDetect is
5   port (clk      : in  std_logic;
6         reset    : in  std_logic;
7         data     : in  std_logic;
8         tick     : out std_logic);
9 end edgeDetect;
  
```

92

Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## BEISPIEL: MEALY - AUTOMATEN (II)

```

1  architecture mealy of edgeDetect is
2      type state_t is (low, high);
3      signal state_reg : state_t;
4      signal state_next : state_t;
5  begin
6
7  transition : process (clk, reset)
8  begin
9      if (reset = '1') then
10         state_reg <= low;
11     elsif (rising_edge(clk)) then
12         state_reg <= state_next;
13     end if;
14 end process;
15
16 -- next-state / output logic
17 next_state_proc : process(state_reg, data)
18 begin
19     -- Set default values
20     state_next <= state_reg;
21     tick <= '0';

```

93

Notizen

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

## BEISPIEL: MEALY - AUTOMATEN (II)

```

1  case state_reg is
2
3      -- Handle state 'low'
4      when low =>
5          if (data = '1') then
6              state_next <= high;
7              tick <= '1';
8          end if;
9
10     -- Handle state 'high'
11     when high =>
12         if (data = '0') then
13             state_next <= low;
14         end if;
15
16     end case;
17
18 end process;
19 end architecture;

```

94

Notizen

---



---



---



---



---



---



---



---



---




---


 
## TIMING DIAGRAMM DES MEALY-AUTOMATEN

Es wurde schon erwähnt, dass die Ausgabe eines Mealy-Automaten evtl. **nicht synchron** zum Takt sein kann:



Durch dieses Verhalten werden auch kurzzeitige Signalschwankungen (engl. **glitch(es)**) der Eingabe evtl. als Ausgabe weitergeleitet. Dies kann zu Problemen führen.

Auch die **Breite** des Signals tick **kann variieren**, je nachdem wie die Lage der steigenden Flanke von data zu clk ist.

95

Notizen

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---
 
## DIE FLANKENERKENNUNG MIT EINEM MOORE-AUTOMAT

Eine ähnliche Flankenerkennung kann man mit Hilfe eines Moore-Automaten entwerfen:



Die übliche Codierung eines Moore-Automaten ergibt:

```

1 architecture moore of edgeDetect is
2   type state_t is (low, edge, high);
3   signal state_reg : state_t;
4   signal state_next : state_t;
5 begin
6   -- Prozess stateHandler wie im Mealy-Fall

```

96

Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## MOORE VS. MEALY

Die Ausgabe von Moore-Automaten ist **synchron**, wogegen die von Mealy-Automaten auch **nicht synchron** sein kann.

Die Ausgabe von Moore-Automaten **ändert sich nur an Taktflanken** und ist so **robuster** gegen Glitches. Die Reaktion von Mealy-Automaten ist aber evtl. schneller.

Nachteil: Moore-Automaten haben normalerweise **mehr Zustände** als gleichwertige Mealy-Automaten und brauchen somit **mehr Fläche** für die Logik.

Am Timing-Diagramm sieht man, dass das Signal dieses **Mealy**-Automaten **einen Takt früher** verfügbar ist. Wird tick in einem synchronen Subsystem weiter verwendet, so spielen Glitches und die Asynchronität eine untergeordnete Rolle, da das Signal nur an der **steigenden Flanke stabil** sein muss.

Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---