

 


Abbildung 1: Ein Ripple-Carry Adder

Hardwarebeschreibungssprachen
Wintersemester 2025/2026

Hochschule RheinMain
Prof. Dr. Steffen Reith

1. Übungsblatt

Lösen Sie die folgenden Aufgaben:

- i) Installieren Sie auf Ihrem System `ghdl` (<https://ghdl.github.io/ghdl/getting.html>) und `gtkwave` (<https://gtkwave.sourceforge.net/>) auf Ihrer Arbeitsmaschine.
- ii) Installieren Sie den RISC-V Simulator *Ripes* (<https://github.com/mortbopet/Ripes>) auf Ihrer Arbeitsmaschine. Wählen Sie den „Single Cycle Processor“ (Icon links oben in der GUI). Diesen werden wir im Laufe des Semesters implementieren.
- iii) Packen Sie das mitgelieferte zip-Archiv aus. Ergänzen Sie die fehlenden Teile in der Datei `FullAdder.vhd` und `FullAdder_TB.vhd`. Simulieren Sie den FullAdder mit `ghdl` (Kommandos: `analyze`, `elaborate`, `run`) und erzeugen Sie ein `.vcd`-File. Zeigen Sie die Simulationsergebnisse im `.vcd`-File mit `gtkwave` (Achtung: Wählen Sie den richtigen Zeitmaßstab um Ergebnisse zu sehen!) an.
- iv) In Abbildung 1 sehen Sie 7 Volladdierer zu einem Ripple-Carry Addierer verdrahtet. Dort können Sie auch die einzelnen Ein- und Ausgabesignale eines Volladdierers sehen. Ergänzen Sie `RCAdder_TB.vhd` und `RCAdder.vhd` und führen Sie eine Simulation durch. Können Sie den Addierer mit allen möglichen Eingaben testen? Angenommen Sie sollen einen 64-Bit Addierer (statt des enthaltenen 8-Bit Addierers) implementieren. Welche Probleme tauchen dann auf?
- v) Beschäftigen Sie sich mit Xilinx Vivado (kostenlose Version). Sollten Sie Probleme mit Plattenplatz haben, so installieren Sie nur die Artix7-Familie (kein Kintex, Virtex und Ultrascale). Wollen Sie die Laborrechner verwenden, dann beschäftigen Sie sich mit der Installation im Techniklabor.
- vi) Bringen Sie einen 4-Bit Addierer auf dem ausgeliehenen FPGA-Board¹ mit Hilfe von Vivado zum Laufen. Besonders wichtig ist das *richtige* XDC-File² für Ihr Board. Dazu ist es sinnvoll die Schiebeschalter mit Eingängen und die Ausgänge mit LEDs zu verbinden.

Besprechung und Abnahme am 5. November 2025

¹z.B. <https://digilent.com/reference/programmable-logic/nexys-4-ddr/start>

²siehe <https://github.com/Digilent/digilent-xdc/>